

Systemy cyfrowe i komputerowe

Dokumentacja projektu “exe_unit_w1”

Karol Ambroziński
Nr. albumu: 318488

Spis treści

1	Wejścia, wyjścia, parametry i zakresy ich wartości	2
1.1	Parametry	2
1.2	Wejścia	2
1.3	Wyjścia	2
2	Realizowane funkcje i ich argumenty	2
2.1	Podmoduł <i>mod1</i> :	2
2.2	Podmoduł <i>mod2</i> :	3
2.3	Podmoduł <i>mod3</i> :	3
2.4	Podmoduł <i>mod4</i> :	3
3	Schemat blokowy struktury jednostki	4
4	Sygnaly zaimplementowanych flag i ich wartości	4
5	Przykład użycia modułu	5
6	Lista plików	5
7	Raport z syntezy logicznej	6

1 Wejścia, wyjścia, parametry i zakresy ich wartości

1.1 Parametry

- *m* - określa wielkość w bitach główne wejścia danych i wyjść,
- *n* - określa ilość operacji.

1.2 Wejścia

- *i_oper* - n-bitowe wejście określające wykonywaną operację,
- *i_argA* - m-bitowe wejście,
- *i_argB* - m-bitowe wejście,
- *i_clk* - 1 bitowe wejście zegarowe,
- *i_rsn* - 1 bitowe wejście resetu synchronicznego.

1.3 Wyjścia

- *o_status* - m-bitowe wyjście,
- *o_result* - 4 bitowe wyjście.

2 Realizowane funkcje i ich argumenty

Układ realizuje 4 operacje (4 podmoduły):

2.1 Podmoduł *mod1*:

Odejmowanie argumentów ($A - B$); jeśli operacja nie może zostać wykonana, jednostka zgłasza błąd, a wyjście jest niezdefiniowane. Kod modułu *i_oper*: 00.

Wejścia

- *i_argA* - m-bitowe wejście,
- *i_argB* - m-bitowe wejście,

Wyjścia

- *o_result* - m-bitowe wyjście,
- *o_status* - 4 bitowe wyjście.

2.2 Podmoduł *mod2*:

Porównanie argumentów ($A < B$); jeśli warunek jest spełniony to wynikiem jest liczba 1, w przeciwnym wypadku wynikiem jest 0. Kod modułu *i_oper*: 01.

Wejścia

- *i_argA* - m-bitowe wejście,
- *i_argB* - m-bitowe wejście,

Wyjścia

- *o_result* - m-bitowe wyjście,
- *o_status* - 4 bitowe wyjście.

2.3 Podmoduł *mod3*:

Ustawienie bitu w argumencie A na wartość 0; numer bitu jest określony w argumencie B; zgłoszenie błędu jeśli wartość B jest ujemna lub przekracza liczbę bitów argumentu A. Kod modułu *i_oper*: 10.

Wejścia

- *i_argA* - m-bitowe wejście,
- *i_argB* - m-bitowe wejście,

Wyjścia

- *o_result* - m-bitowe wyjście,
- *o_status* - 4 bitowe wyjście.

2.4 Podmoduł *mod4*:

Konwersja argumentu A z kodu ZNAK-MODUŁ na U2; jeśli konwersja nie może zostać wykonana - zgłaszany jest błąd a wynik jest nieokreślony. Kod modułu *i_oper*: 11.


Wejścia

- *i_argA* - m-bitowe wejście,

Wyjścia

- *o_result* - m-bitowe wyjście,
- *o_status* - 4 bitowe wyjście.

3 Schemat blokowy struktury jednostki

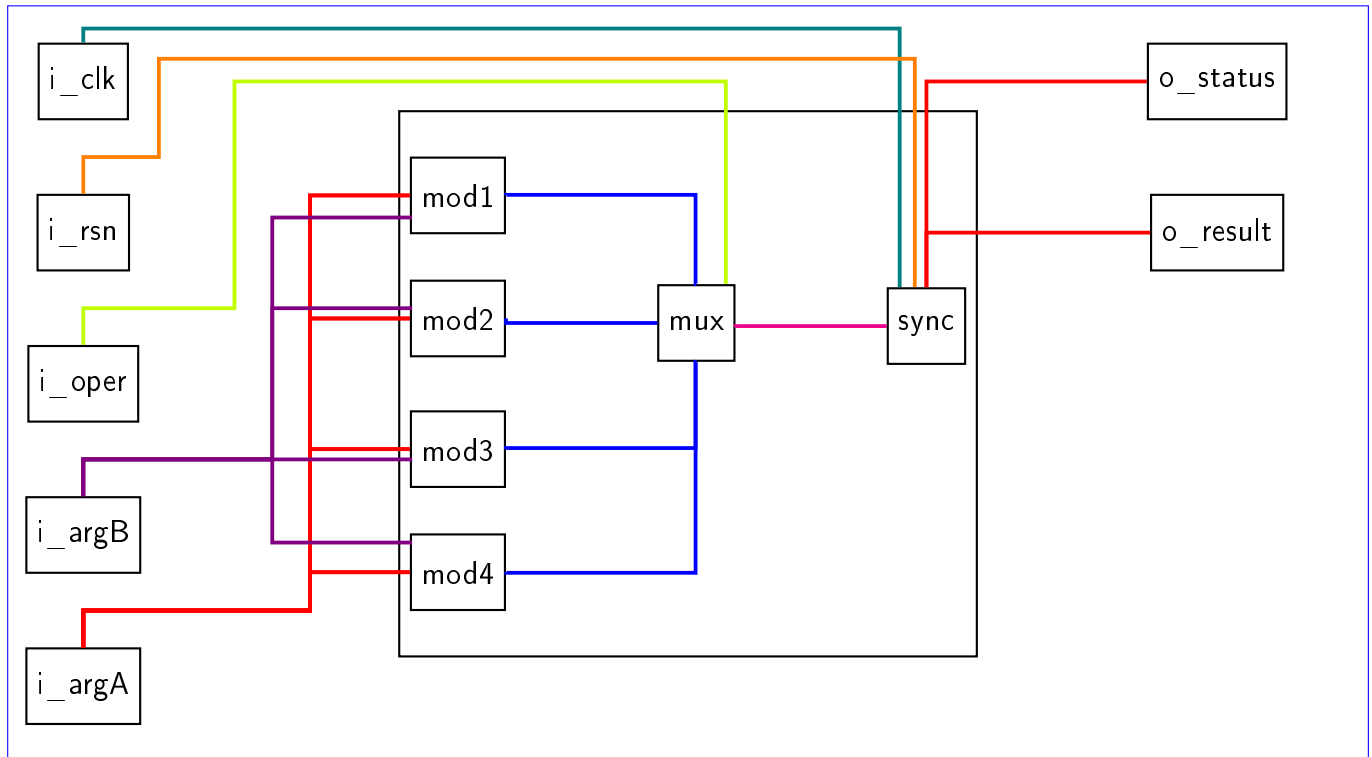

Ilustracja nr. 1: Schemat blokowy *exe_unit_w1*

4 Sygnały zaimplementowanych flag i ich wartości


Zaimplementowane flagi *o_status*:

- **ERROR** - operacja nie została wykonana - *o_status* = 0b0001,
- **NEG** - wynik jest liczbą ujemną; *o_status* = 0b0010,
- **EVEN** - w wyniku jest parzysta liczba jedynek; *o_status* = 0b0100,
- **ONES** - wszystkie bity *o_result* ustawione; *o_status* = 0b1000.

Jeśli wynik jest nieokreślony (flaga **ERROR**) to pozostałe bity nie są ustawiane; warunki pozostałych flag nie są sprawdzane.

5 Przykład użycia modułu

Na ilustracji nr. 2 przedstawiono wykonanie dwóch operacji: odejmowanie liczb A i B oraz zmianę bitu w argumencie A oznaczonego indeksem B (moduły: *mod1* i *mod3*). Przy pierwszej operacji na początku wynik jest niezdefiniowany i flaga błędu ustawiona na 1; przepełnienie wartości. W kolejnej operacji w argumencie B został zmieniony na indeksie B: B równe jest 3, więc bit nr. 3 (liczony od zera) w A został zmieniony na 0. Przy operacji ustawiania bitu poprzez B widać ustawienie flagi 0b0100 która oznacza że wynik posiada parzystą liczbę jedynek (co też jest widoczne na wyjściu result).

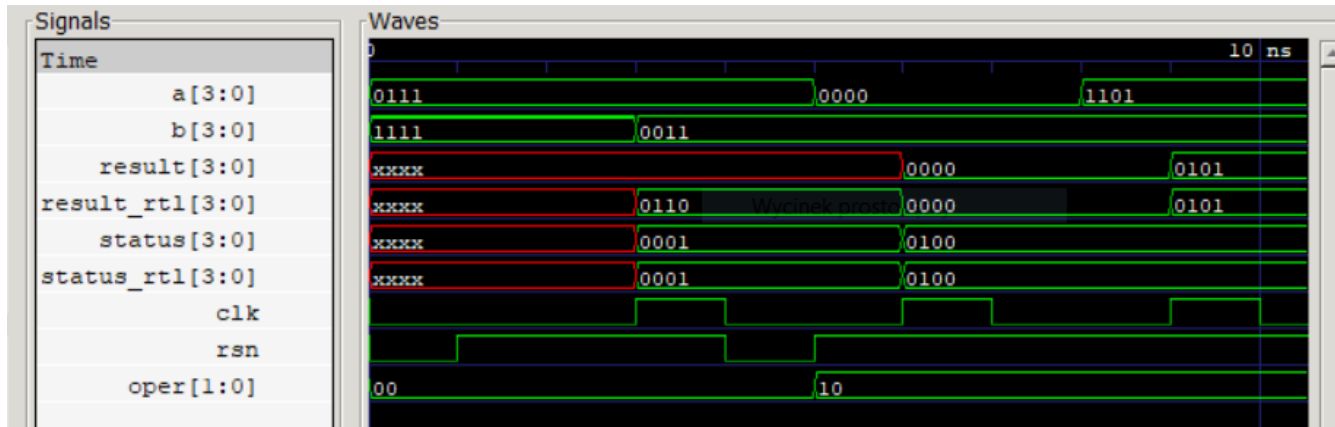

Ilustracja nr. 2: Widok wykonania testbenchu RTL i oryginalnych plików w GTKWave

6 Lista plików

- *exe_unit_w1.sv* - plik zawierający główny moduł,
- *otherModules.sv* - plik zawierający wszystkie podmoduły głównego modułu (*mod1*, *mod2*, *mod3* i *mod4*),
- *exe_unit_w1_rtl.sv* - plik główny modułu po syntezie,
- *synth.log* - plik raportu Yosysa po syntezie.

7 Raport z syntezy logicznej

Podmoduł <i>mod1</i>	
Number of wires:	88
Number of wire bits:	115
Number of public wires:	12
Number of public wire bits:	39
Number of memories:	0
Number of memory bits:	0
Number of processes:	0
Number of cells:	84
\$_AND_	33
\$_NOT_	16
\$_OR_	24
\$_XOR_	11
Estimated number of transistors:	506

Podmoduł <i>mod2</i>	
Number of wires:	50
Number of wire bits:	105
Number of public wires:	11
Number of public wire bits:	66
Number of memories:	0
Number of memory bits:	0
Number of processes:	0
Number of cells:	41
\$_AND_	14
\$_NOT_	9
\$_OR_	15
\$_XOR_	3
Estimated number of transistors:	228

Podmoduł <i>mod3</i>	
Number of wires:	30
Number of wire bits:	79
Number of public wires:	8
Number of public wire bits:	57
Number of memories:	0
Number of memory bits:	0
Number of processes:	0
Number of cells:	30
\$_AND_	13
\$_NOT_	7
\$_OR_	7
\$_XOR_	3
Estimated number of transistors:	170

Podmoduł <i>mod4</i>	
Number of wires:	17
Number of wire bits:	32
Number of public wires:	6
Number of public wire bits:	21
Number of memories:	0
Number of memory bits:	0
Number of processes:	0
Number of cells:	16
\$_AND_	7
\$_NOT_	4
\$_OR_	4
\$_XOR_	1
Estimated number of transistors:	86

Moduł główny: <i>exe_unit_w1</i>	
Number of wires:	256
Number of wire bits:	445
Number of public wires:	54
Number of public wire bits:	243
Number of memories:	0
Number of memory bits:	0
Number of processes:	0
Number of cells:	241
\$_AND_	103
\$_NOT_	38
\$_OR_	74
\$_SDFF_PNO_	8
\$_XOR_	18
Estimated number of transistors:	1354+